
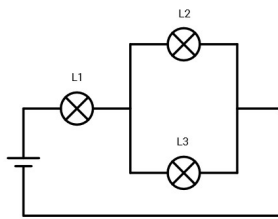


EL 13 gemischte Schaltungen

Name:

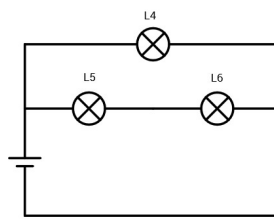

Schaltung A



Schaltung B

Material:

- Verbindungsleitungen (Krokodilklemmen)
- 3 Glühlampen 3,5V
- Batterie 4,5 V

Ziel des Versuchs:

Wiederholung und Funktionsweise von gemischten Schaltungen.

Durchführung

- 1) Was beobachtest du im Experiment? Beschreibe die Helligkeiten aller Lampen. Vergleiche mit einer Einzelschaltung!

Helligkeiten Schaltung A 

Helligkeiten Schaltung B 

- 2) Begründe und erkläre die unterschiedlichen Helligkeiten!

Erläuterung Schaltung A 

Erläuterung Schaltung B 